



PRODUCT NAME

TR1001

TITLE


- 一. 電台的 Programmable counter.
- 二. 送 radio code 之 flowchart.
- 三. LD signal 取決時間方法.
- 四. 關於 radio turn off 後, MCU 的後續動作, 才不會耗電.

APPLICATION NOTE

- 本文件主要說明以 TR1001 來控制 7088 tuner IC 時的注意事項.


一. 電台的 Programmable counter:

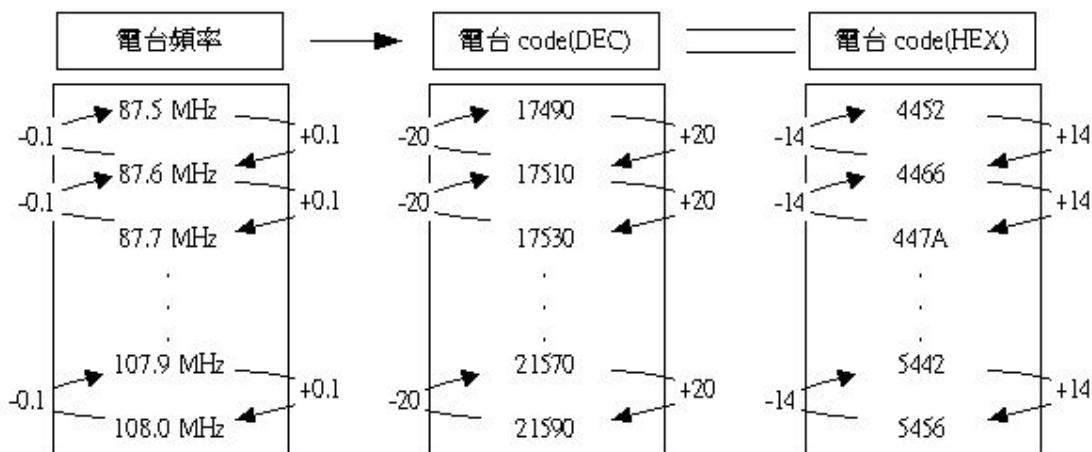- a. 操作電壓工作範圍為 VDD = 2.4V~3.6V, 可使用 1MHz ~ 12MHz 之 crystal.
- b. 電台的頻率從 87.5 MHZ 至 108.0 MHZ, 每次的變化為 0.1 MHZ, 所以總共有 206 個電台. (實際上 TR1001 之操作頻率為 87.45 MHZ 至 107.95 MHZ, 至於操作頻率之換算可參考底下 [Programmable counter 之設定] 那一節之說明)
- c. 電台的 programmable counter range : 17490 ~ 21590, 頻率每變化正負 0.1MHZ, 電台 programmable counter 的變化正負 20, 下面舉例說明 :



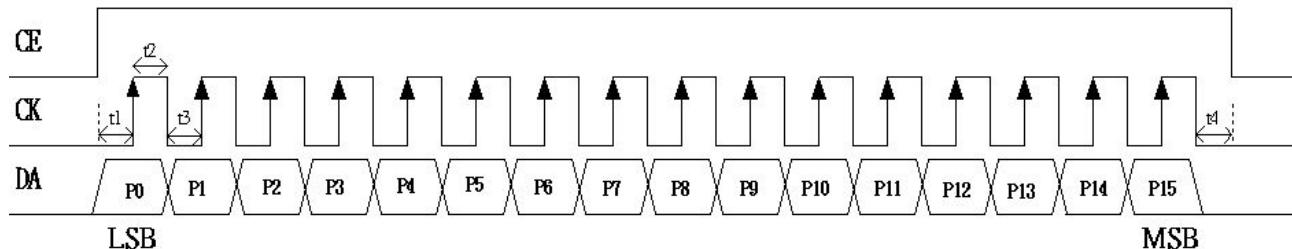d. Serial data transfer format:

- 本節說明如何利用 TR1001 的 serial I/O 來傳送 programmable counter 的值.



1. CE signal: 上升至下降時間要包含 16 個 clock.
2. CK signal: 上升緣 latch data.
3. DA signal: data 從 LSB 先送.
4. t1,t2,t3,t4 時間 : > 4us.
5. 16 bits data 送完之後 CE,CK,DA signal 要維持在 low 狀態.

e. Programmable counter 之設定:

[P15..P0] range =N=1600 ~ 65280 (dec).

EX. If N=17490; crystal frequency = 4MHz; reference frequency = 4MHz/800(固定)=5kHz.


Synthesis frequency f=5kHz * N=5kHz * 17490 = 87.45MHz

在此附帶說明: 當 TR1001+ 7088 之應用中我們使用之中頻頻率為

$$F_{if} = 87.5\text{MHz} - 87.45\text{MHz} = 50\text{KHz}$$

f. 硬體:

- 下圖說明如何利用 MCU 來控制 TR1001 的方塊圖.

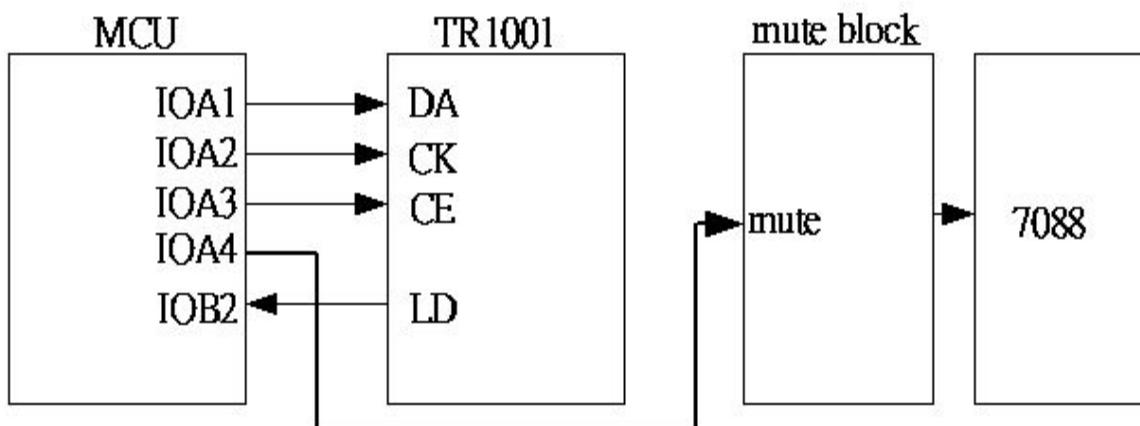

- g. 下面例子是傳送 87.5MHz [4452(hex)] 這個電台時使用 tenx 4 bit MCU 之程式範例
(using IO port send CE,CK,DA)

```
.data
    data0 equ 00h      ;define data0~data3 four register store code
    data1 equ 01h      ;data3 is MSB ; data0 is LSB
    data2 equ 02h
    data3 equ 03h

    serial_signal equ 04h      ;define send CE,CK,DA signal register
    data_times equ 05h
    data_buff 0 equ 06h
    data_buff 1 equ 07h
.endd

.code
Start :
    lds data0 , 02H      ;initial data0~data3(4452)
    lds data1 , 05H
    lds data2 , 04H
    lds data3 , 04H

    lds serial_signal, 00h  ;initial CE=0,CK=0,DA=0
    opa serial_signal,      ;把 serial_signal content form IOA port 送出
    spa 1fh

    lds 70H, 00h          ;利用 index 定址方法把 data0 content
                           ;搬移到 data_buff0 register.
    mvl 70H               ;而且 index address 指到 001h
    mvh 71H
    mvu 70H
    lda# @hl
    sta data_buff0
    lds data_times, 04H    ;code data total 16 bit
    lds data_buff1,04H     ;set data_times *data_buff1=16
    call send_clk

.endc
;*****
send_clk:
send_clk0:
    lda data_buff0          ;判斷 data_buff0 bit0 is '0' or '1'
    jb0 send_clk1           ;是 '1' jmp send_clk1
    lds serial_signal,04h    ;設定 DA =0 and 送出
    opa serial_signal
    lds serial_signal,06h    ;設定 CK =1
    jmp send_clk2

send_clk1:
    lds serial_signal,05h    ;設定 DA =1 and 送出
```


```

opa serial_signal
lds serial_signal,07h      ;設定 CK =1
nop
send_clk2:
    dec* data_buff1      ;判斷 data_buff1 是否為 '0'
    jz   send_clk3        ;如果不是 '0', 把 data_buff0 右移 1 bit
    nop                  ;如果是 '0', 表示 data_buff0 data 送完 and jmp send_clk3
    nop
    nop
    opa  serial_signal    ;把 CK data 送出
    sr0  data_buff0
    nop
    nop
    jmp  send_clk0
send_clk3:
    lds  data_buff1,04h    ;判斷 data_times 是否為 '0'
    dec* data_times       ;如果不是 '0', 把 index content transfer data_buff0
    jz   send_clk4        ;如果是 '0' ,表示 16 bit 都送完,可以跳離開
    opa  serial_signal    ;把 index content transfer data_buff0
    lda# @hl
    sta  data_buff0
    nop
    jmp  send_clk0
send_clk4:
    opa  serial_signal
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    lds  70h,04h
    opa  70h
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    lds  70h,00h
    opa  70h
    rts


```

二. Send radio code flowchart:

a. auto scan mode 上數 flowchart:

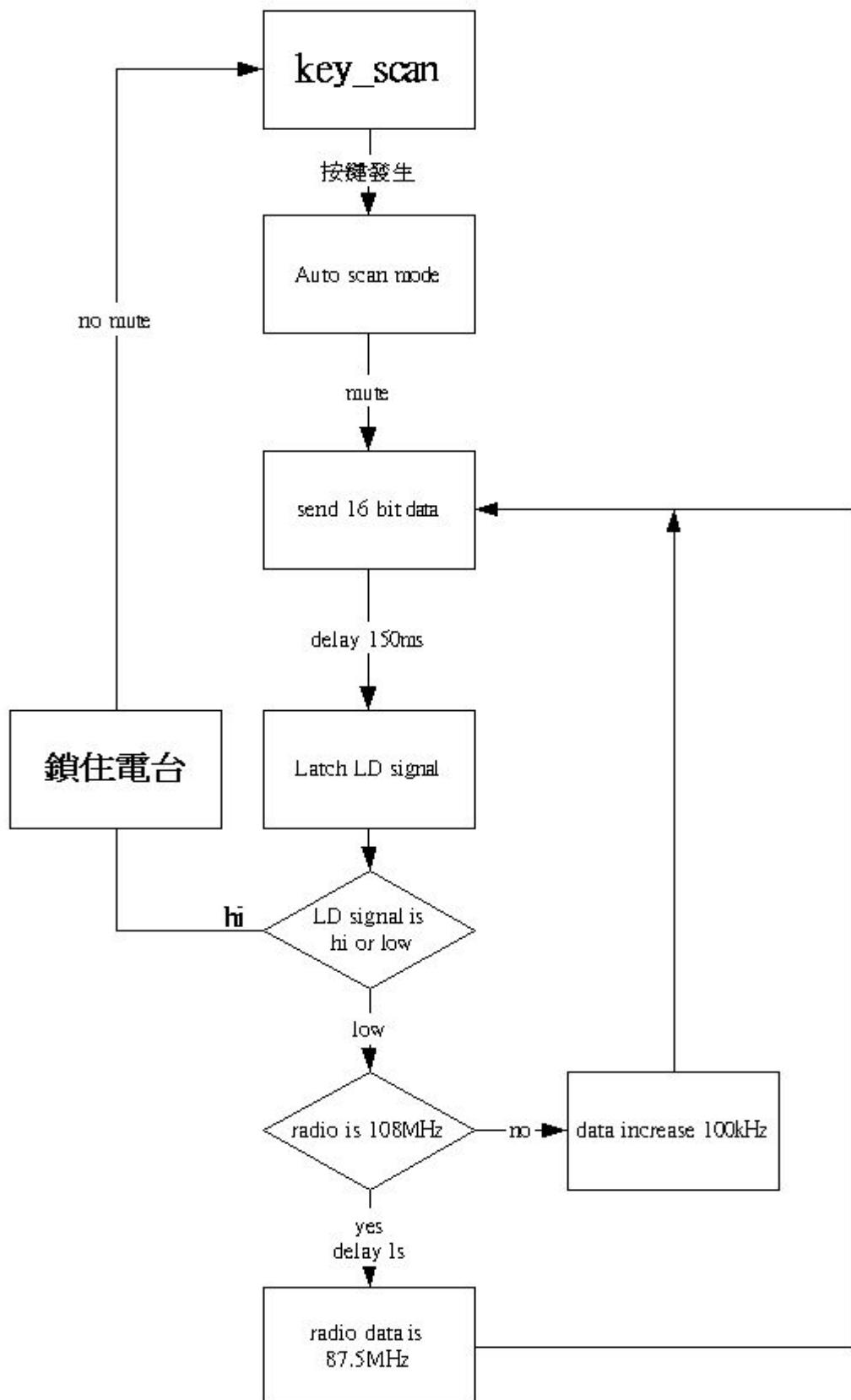

b. single step mode flowchart:

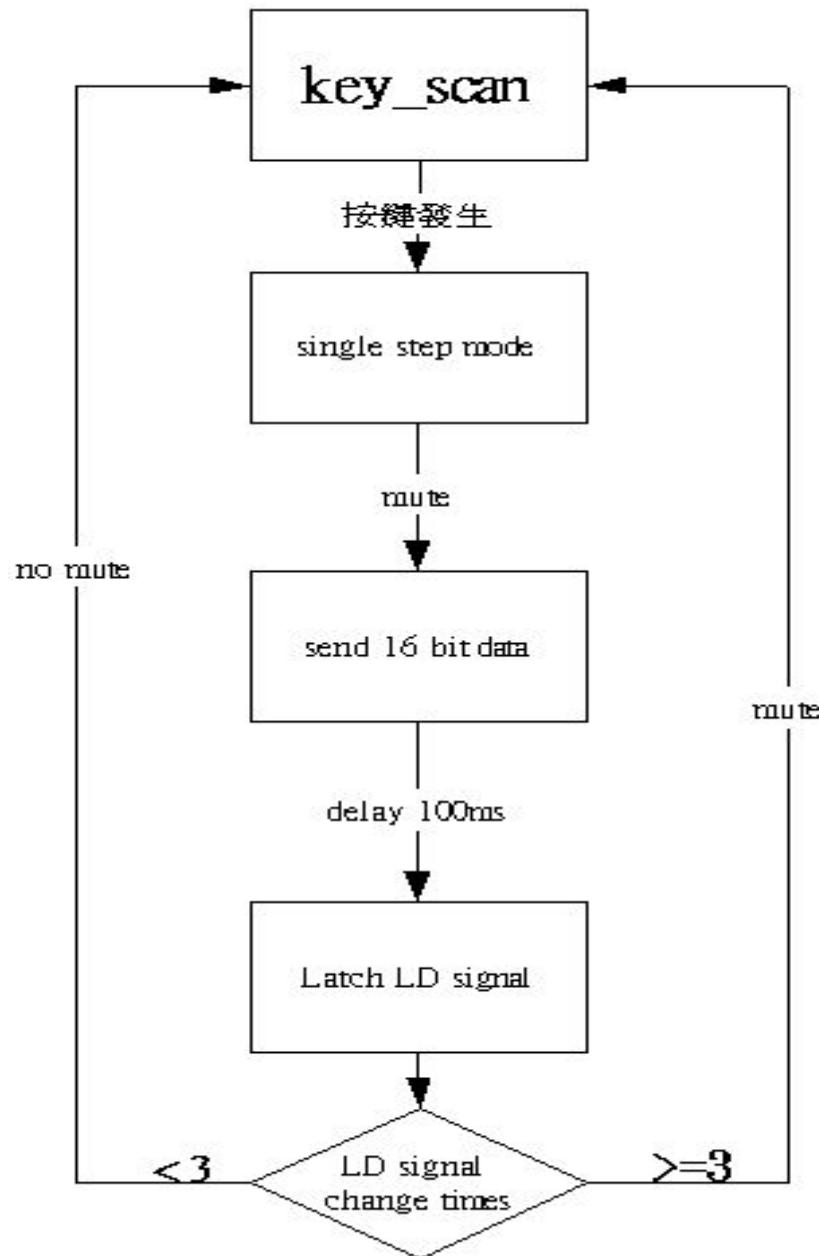

三. LD 的信號取決時間方法：

1. Auto scan mode:

- a. 進入 auto scan mode 之前把聲音 mute, 等鎖住電台後再把聲音打開.
- b. 等待 CE 訊號下降緣發生後, 延遲 150ms 再抓取 LD 訊號.
- c. 抓取 LD 訊號的時間約 100ms, 平均 1ms(註 1)抓取一次, LD 訊號抓取只要有一次是 Low 就表示沒有鎖住電台, 如果抓取 LD 訊號都為 Hi 就表示鎖住電台.
- d. (reference figure 1)

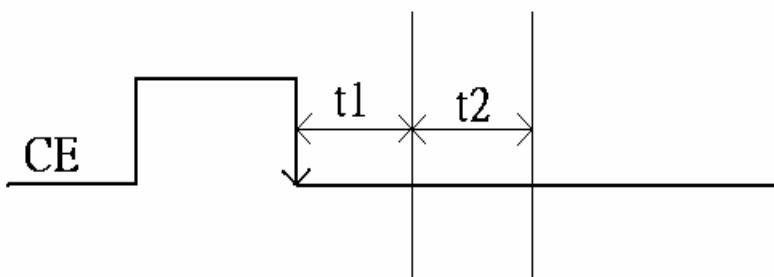


figure 1

t_1 : 延遲時間(150 ms).

t_2 : 抓取 LD 訊號的時間 (100 ms).

註 1: 1ms 時間不是固定, 客戶可以決定, 但取樣時間太長會有誤鎖現象.

2. Single step mode:(解決叫機聲方法)

- a. 等待 CE 訊號下降緣發生後, 延遲 100ms 再抓取 LD 訊號.
- b. 抓取 LD 訊號的時間約 500ms, 平均 1ms (註 2)抓取一次, 判斷 LD 訊號從 1 → 0 或者從 0 → 1 變化次數, 如果大於 3 次就將聲音輸出關閉.
- c. 如果 LD 訊號在 500ms 的抓取時間內都為 Low, 一樣將聲音輸出關閉.
- d. (reference figure 2)

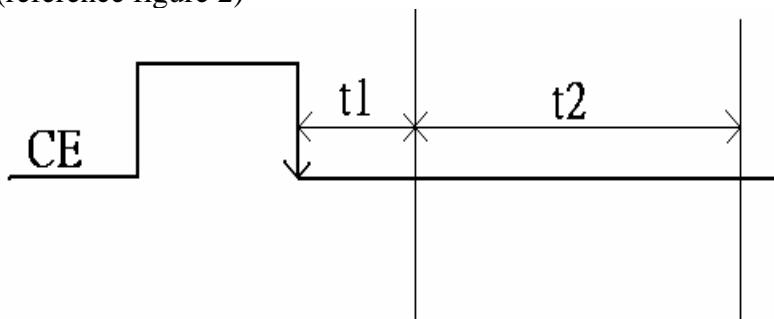


figure 2

t_1 : 延遲時間(100 ms).

t_2 : 抓取 LD 訊號的時間 (500 ms).

註 2: 1ms 時間不是固定, 客戶可以決定, 但取樣時間太長解決叫機聲的效果就不佳.

四. 關於 radio turn off 後, MCU 的後續動作,才不會耗電:

MCU and radio 連接信號有 CE,CK,DA,LD,mute

,假如 radio turn off 後, 只要把 CE,CK,DA,
mute 信號輸出為 LOW 狀態,MCU 就不會有耗電問題.